

- Duración del examen: 2 horas
- La solución a cada ejercicio debe escribirse en el espacio reservado para ello en el propio enunciado.
- No podéis utilizar calculadora, móvil, apuntes, ...
- La solución al examen se publicará mañana en Atenea y las notas se publicarán en una semana

**Ejercicio 1** (1,5 puntos)

Cada uno de los apartados pregunta sobre un ciclo concreto de la ejecución de una instrucción en el SISC Von Neumann. Escribid el valor de los bits de la palabra de control que genera el bloque SISC CONTROL UNIT durante el ciclo a que hace referencia cada apartado. Poned x siempre que no se pueda saber el valor de un bit (ya que no sabemos cómo se han implementado las x en la ROM\_OUT). Para cada apartado/fila se indica el nodo/estado de la UC en ese ciclo y la instrucción (en ensamblador) que está almacenada en el IR en ese ciclo.

| Apartado | Nodo/Estado<br>(Mnemo Salida) | Instrucción en IR<br>(en ensamblador) | Palabra de Control |    |       |      |    |   |        |    |     |        |       |        |      |      |      |        |       |             |
|----------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----|-------|------|----|---|--------|----|-----|--------|-------|--------|------|------|------|--------|-------|-------------|
|          |                               |                                       | @A                 | @B | Pc/Rx | Ry/N | OP | F | P//L/A | @D | WrD | Wr-Out | Rd-In | Wr-Mem | Ldlr | LdPc | Byte | Alu/R@ | R@/Pc | N<br>(hexa) |
| a        | Al                            | ADD R2, R5, R3                        |                    |    |       |      |    |   |        |    |     |        |       |        |      |      |      |        |       |             |
| b        | D                             | MOVHI R2, 0x85                        |                    |    |       |      |    |   |        |    |     |        |       |        |      |      |      |        |       |             |
| c        | Ldb                           | LDB R2, 3(R1)                         |                    |    |       |      |    |   |        |    |     |        |       |        |      |      |      |        |       |             |

**Ejercicio 2** (1 punto)

Indicad qué cambios se producen en el estado en el SISC Von Neumann después de ejecutar cada una de las instrucciones de la tabla suponiendo que antes de ejecutarse cada una de ellas PC=0x6ABC, Ri=0x443F y que el contenido del word de memoria i-ésimo es (i+2) módulo 2<sup>16</sup>. Utilizad el mnemotécnico  $MEM_b[...] = \dots$  y/o  $MEM_w[...] = \dots$  para indicar cambios en la memoria.

| Instrucción a ejecutar | Cambios en el estado del computador |
|------------------------|-------------------------------------|
| LDB R1, 1(R6)          |                                     |
| MOVHI R2, 0xFA         |                                     |
| BNZ R3, -1             |                                     |
| JALR R4, R5            |                                     |

**Ejercicio 3** (1 punto)

Completad las filas y columnas de la siguiente tabla que representa un subconjunto de la ROM\_OUT de la unidad de control del SISC Von Neumann. Poned x siempre que un bit pueda valer tanto 0 como 1.

| @ROM | Bnz | Ldlr | WrD | R@/PC | Pc/Rx | Byte | Ry/N | Estado |
|------|-----|------|-----|-------|-------|------|------|--------|
| 0    |     |      |     |       |       |      |      | Fetch  |
| 8    |     |      |     |       |       |      |      | Ldb    |
| 10   |     |      |     |       |       |      |      | Jalr   |
| 14   |     |      |     |       |       |      |      | Movhi  |

**Ejercicio 4** (2 puntos)

El programa ensamblador de la derecha se ha traducido a lenguaje máquina para ser ejecutado en el SISC Von Neumann, situando la sección `.data` a partir de la dirección `0xA000` de memoria y justo a continuación la sección `.text`.

a) Una vez cargado el programa en memoria:

- ¿A qué dirección de memoria corresponden las etiquetas, o direcciones simbólicas, `L1` y `V2`? (0,5 puntos)

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| <code>L1 = 0x</code> | <code>V2 = 0x</code> |
|----------------------|----------------------|

- ¿Cuál es el word almacenado en las siguientes direcciones de memoria? (0,5 puntos)

|   |
|---|
| <code>Mem<sub>w</sub>[0xA010] = 0x</code> |
| <code>Mem<sub>w</sub>[0xA02A] = 0x</code> |

b) Una vez ejecutado el programa en el computador SISC Von Neumann ¿Cuál es la dirección de memoria escrita por la instrucción `ST`? ¿Cuál es el valor escrito? (0,75 puntos)

|   |
|---|
| <code>Mem<sub>w</sub>[0x            ] = 0x</code> |
|---|

c) Indicad el número total de instrucciones que ejecuta el programa, así como cuántas son lentas y cuántas son rápidas (0,25 puntos)

|               |                |                 |
|---------------|----------------|-----------------|
| $N_{total} =$ | $N_{lentas} =$ | $N_{rápidas} =$ |
|---------------|----------------|-----------------|

```
.data
V1:    .word 1, 2, 4, 8
        .word 16, 32, 64
        .word -1
V2:    .byte 7, 6, 5, 4
        .byte 3, 2, 1
        .even
V3:    .word 0

.text
        MOVI    R0, lo(V1)
        MOVHI   R0, hi(V1)
        MOVI    R1, lo(V2)
        MOVHI   R1, hi(V2)
        MOVI    R2, 0
        MOVI    R3, 0xFF
L1:     LD      R4, 0(R0)
        CMPEQ   R5, R3, R4
        BNZ     R5, L2
        LDB     R6, 0(R1)
        SHL     R4, R4, R6
        ADD     R2, R2, R4
        ADDI    R0, R0, 2
        ADDI    R1, R1, 1
        BZ      R5, L1
L2:     MOVI    R7, lo(V3)
        MOVHI   R7, hi(V3)
        ST      0(R7), R2

.end
```

**Ejercicio 5** (1 punto)

a) Indicad cuál es contenido, en formato hexadecimal, de las siguientes direcciones de la `ROM_Q+` del computador Von Neumann:

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <code>ROM_Q+[0x031] =</code> | <code>ROM_Q+[0x0A8] =</code> |
|------------------------------|------------------------------|

b) Indicad qué dirección(es) de la `ROM_Q+` contienen las siguientes transiciones. Indicad las direcciones en formato binario, indicando con  $x$  los bits que no importen.

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| De Decode a Cmp = | De Decode a Addr = |
|-------------------|--------------------|

**Ejercicio 6** (3,5 puntos = 0,25 + 1,5 (0,5 + 1) + 1,75 (0,25 + 0,25 + 1 + 0,25))

Al analizar los programas que se ejecutan en el computador SISC von Neumann, se detecta que es habitual la ejecución de dos instrucciones **consecutivas** (p.e. ADD R1, R1, R3 y OUT 27, R1) en la que:

- la primera es una suma (o una resta) donde el registro destino coincide con el primer registro fuente
- la segunda envía el resultado del cálculo a un puerto de salida

Por lo tanto, el diseñador del lenguaje máquina SISA se plantea ampliar el repertorio de instrucciones con una nueva instrucción que realice ambas tareas: el cálculo (suma o resta) y el envío del resultado a un puerto de salida.

- Sintaxis: COMB Ra, Rb, N
  - Codificación: 1111 aaa bbb nnnnnn
  - Semántica: PC=PC+2; if (b > 3) Ra = Ra - Rb; else Ra = Ra + Rb; OutPort[N] = Ra;
- Tened en cuenta que, según la semántica de la instrucción, **es el identificador del registro b y no su contenido** el que indica si se debe hacer una suma o una resta. Por ejemplo, las instrucciones consecutivas ADD R5, R5, R1 y OUT 3, R5 podrán ser substituidas por la instrucción COMB R5, R1, 3. Análogamente, SUB R2, R2, R6 y OUT 9, R2 podrán ser substituidas por COMB R2, R6, 9.


Asumimos que el sistema de entrada/salida dispondrá de un máximo de 64 puertos de salida. El controlador descartará los 2 bits altos del bus ADDR-IO generado por el control del procesador.

a) Suponiendo que la implementación de la nueva instrucción tarde 5 ciclos (incluyendo Fetch y Decode) y que no impacte en el  $T_c$ , consideramos un programa que ejecute 2.400 instrucciones rápidas y 700 lentas: entre las 2.400 rápidas, hay 375 parejas de instrucciones ADD/OUT y 125 parejas SUB/OUT de las indicadas anteriormente.

Reescribimos el programa utilizando la instrucción COMB. **Indicad qué porcentaje de reducción en el tiempo de ejecución** observaríamos respecto al tiempo de ejecución del programa original. **(Indicad la expresión del cálculo en función del número y tipo de instrucciones así como el resultado final)** (0,25 puntos)

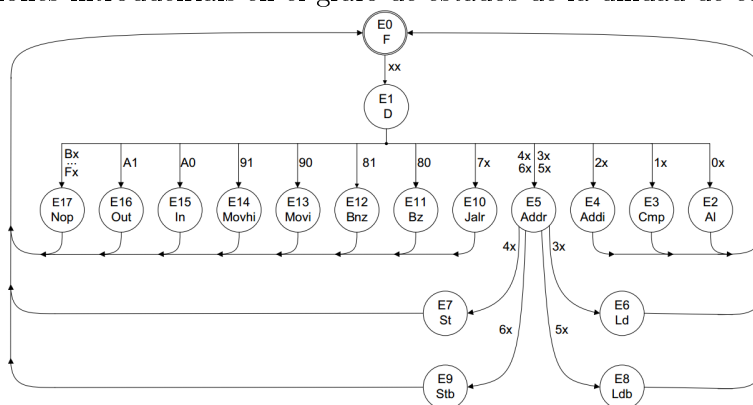b) **Sin modificar el hardware** y sólo modificando el contenido de las ROM's, completad el diseño del computador para que ejecute, **además** de las instrucciones originales, la instrucción COMB en 5 ciclos (incluyendo F y D).

b1) Indicad qué modificaciones introduciríais en el grafo de estados de la unidad de control (0,5 puntos)




b2) Indicad el contenido de las filas de la ROM\_OUT que sea preciso modificar así como las acciones a realizar (la tabla adjunta tiene el número suficiente de filas, incluso es posible que no sean necesarias todas) (1 punto)

| @ROM | Bnz | Bz | WrMem | RdIn | WrOut | WrD | Ldlr | Byte | R@/Pc | Alu/R@ | Pc/Rx | Ry/N | P//L/A1 | P//L/A0 | OP1 | OP0 | MxN1 | MxN0 | MxF | F2 | F1 | F0 | Mx@D1 | Mx@D0 |
|------|-----|----|-------|------|-------|-----|------|------|-------|--------|-------|------|---------|---------|-----|-----|------|------|-----|----|----|----|-------|-------|
|      |     |    |       |      |       |     |      |      |       |        |       |      |         |         |     |     |      |      |     |    |    |    |       |       |
|      |     |    |       |      |       |     |      |      |       |        |       |      |         |         |     |     |      |      |     |    |    |    |       |       |
|      |     |    |       |      |       |     |      |      |       |        |       |      |         |         |     |     |      |      |     |    |    |    |       |       |
|      |     |    |       |      |       |     |      |      |       |        |       |      |         |         |     |     |      |      |     |    |    |    |       |       |

Acciones asociadas al estado  
(en lenguaje de transferencia  
de registros)

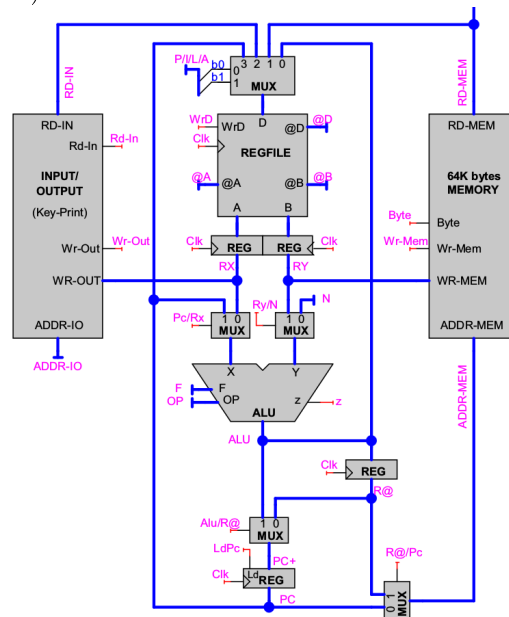c) Si pudiéramos modificar el hardware de la Unidad de Proceso (pero no el de la Unidad de Control),

c1) Proponed qué modificaciones introduciríais al hardware de la UP para poder reducir el tiempo de ejecución de la instrucción COMB a 3 ciclos (incluyendo Fetch y Decode). Sólo es necesario modificar el punto de conexión del bus WR\_OUT en la UP. (0,25 puntos)



c2) Indicad cómo habría que modificar consecuentemente el grafo de estados de la UC (0,25 puntos)

