Soluciones del E4 IC-18-19-Q2

## Ejercicio 1 (2 puntos)

a) dirección simbólica de V (0.2 puntos)

$$V = 0x0024$$

Criterio de valoración: evaluación binaria: correcta (0,2 puntos) o incorrecta (0 puntos)

b) Completa la tabla. (0.8 puntos)

Instrucción	@ memoria y contenido
MOVI R3, lo(F)	$Mem_w[\mathbf{0x000A}] = \mathbf{0x9622}$
BZ R6, L3	Mem <sub>w</sub> [0x0016] = 0x8C02
ST 20(R2), R0	$Mem_w[0x0018] = 0x4414$

Criterio de valoración: 0,2 puntos si todas las direcciones de memoria correctas. 0.2 por cada contenido correcto.

c) (0.4 puntos)

$$MEM_w[0x003E] = 0x0005$$


Criterio de valoración: 0.3 por la dirección correcta. 0.1 por el contenido correcto.

d) (0.6 puntos)

	Harvard uniciclo	Harvard multiciclo	Von Neumann
Nº de ciclos =	51	165	165
Tiempo ejecución =	204.000 ut	165.000 ut	231.000 ut

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

## Ejercicio 2 (2 puntos)

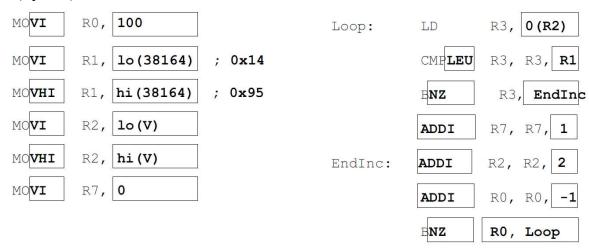

Criterio de valoración: Cada instrucción está bien o mal. -0.4 por cada instrucción mal.

## Ejercicio 3 (1.5 puntos)

a) (0.3 puntos)

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	Instrucción en IR (en ensamblador)	Valor del IR (en hexadecimal)
D	ADD R1,R2,R3	0x04CC
Movhi	MOVHI R6,2	0x9D02
Out	OUT 73, R2	0xA549

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

#### b) (0.6 puntos)

Nodo / Estado (Mnemo Salida)	Instrucción en IR (en ensamblador)	Contenido ROM_OUT (en hexadecimal)
D	ADD R1,R2,R3	0x0020B0
Movhi	MOVHI R6,2	0x04026A
Out	OUT 73, R2	0x080000

Criterio de valoración: 0,2 puntos por cada respuesta correcta.

#### c) (0.6 puntos)

	ado ida)			Palabra de Control																	
Apartado	Nodo / Estado (Mnemo Salida)	Instrucción en IR (en ensamblador)	@A	@B	Pc/Rx	Ry/N	OP	F	P/I/L/A	@D	WrD	Wr-Out	Rd-In	Wr-Mem	Ldlr	LdPc	Byte	Alu/R@	R@/Pc	N (hexa)	ADDR-IO (hexa)
Α	D	ADD R1,R2,R3	010	011	1	0	00	100	xx	xxx	0	0	0	0	0	0	x	x	x	FF98	CC
В	Movhi	MOVHI R6,2	110	100	0	0	10	010	00	110	1	0	0	0	x	0	x	x	x	0002	02
С	Out	OUT 73, R2	010	101	x	x	хх	xxx	xx	xxx	0	1	0	0	x	0	x	x	x	XXXX	49

Criterio de valoración: Sea k el mínimo número de filas y/o columnas que cubren todas las casillas de la tabla que están mal (1, 0 o x). La nota de este ejercicio es el MAXIMO(0.6 - 0.2k, 0).

## Ejercicio 4 (1.5 puntos)

- a)  $T_c$  (Decode)= 100+80+100+50+700 (REG  $\rightarrow$ ROM\_OUT  $\rightarrow$ MUX4-1  $\rightarrow$ MUX2-1  $\rightarrow$ ALU-slow  $\rightarrow$ R@) = 1030 ut
- b) T<sub>c</sub> (**Bnz**)= 100+80+50+300+10+20+20+50 (*REG* → *ROM\_OUT* → *MUX2-1* → *ALU-quick* → *NOT* → *AND-2* → *OR-2* → *MUX2-1* → *PC*) = 630 ut
- c) T<sub>c</sub> (Cmp)= 100+80+50+700+100+50 (REG →ROM\_OUT→MUX2-1 →ALU-slow →MUX4-1 →MUX2-1 →REG) = 1080 ut

Criterio de valoración: 0,5 puntos por cada respuesta correcta.

## Ejercicio 5 (3 puntos)

a.1) (0.6 puntos)

 $PC=0 \times 3492$   $R0=0 \times E0A9$   $R1=0 \times 82A5$   $R7=0 \times FFFE$   $MEMb[0 \times 348E]=0 \times FE$   $MEMb[0 \times 348F]=0 \times 9E$ 

Criterio de valoración: 0,1 puntos por cada respuesta correcta.

a.2) (0.2 puntos)

Nc=6

Criterio de valoración: evaluación binaria: correcta (0,2 puntos) o incorrecta (0 puntos)

a.3) (0.8 puntos)

Ciclo	Nodo Mnemo Salida	Acciones	Palabra de control compactada
3	Movi	Rd ← SE(N8)	N=SE(IR<70>), Ry/N=0, OP=10, F=001, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<119>.
4	F	IR ← Memw[PC] PC ← PC + 2	R@/Pc=0, Byte=0, LdIr=1, Pc/Rx=1, N=0x0002, Ry/N=0, OP=00, F=100, Alu/R@=1, LdPc=1.
5	D	R@ ← PC + SE(N8)*2 RX ← Ra RY ← Rb	N=SE(IR<70>)*2, Pc/Rx=1, Ry/N=0, OP=00, F=100.
6	Al	Rd ← RX AI RY	Pc/Rx=0, Ry/N=1, OP=00, F=IR<20>, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<53>.

Criterio de valoración: Cada fila/ciclo correcta 0,2 puntos. Cada fila calificación binaria.

Soluciones del E4 IC-18-19-Q2


b.1) (0.2 puntos)

Codificación: 1011 aaa ddd x nnnnn

Semántica: Rd = Ra<sub>s</sub>\*2^N<sup>5</sup>s

Criterio de valoración: Cada fila correcta 0,1 puntos. Cada fila calificación binaria.

b.2) (0.3 puntos)

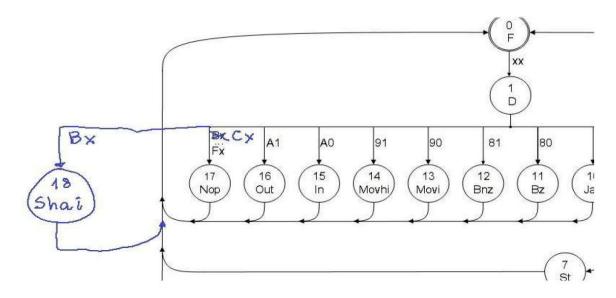

Criterio de valoración: La solución correcta debe ser coherente con el apartado b1), de lo contrario 0 puntos. Si solo tiene un error (por ejemplo no tachar el Bx y cambiarlo por Cx, no etiquetar correctamente el arco de D a Shai, no codificar correctamente el nuevo nodo o no poner el mnemo de salida) 0,1 puntos, con más de un error 0 puntos.

#### b.3) (0.3 puntos)

No	do		
Estado (decimal)	Mnemo salida	Acciones	Palabra de control compactada
18	Shai	Rd ← Ra Al N5	N=SE(IR<50>), Pc/Rx=0, Ry/N=0, OP=00, F=110, P/I/L/A=00, WrD=1, @D=IR<86>

Criterio de valoración: Si la fila tiene todas sus casillas correctas 0,3 puntos. Cada casilla con uno o más errores -0,1 puntos. Tres o más casillas con algún error un 0 en el apartado. Una casilla es el Estado, el Mnemo salida, la Acción o cada uno de los campos (de un bit o de un bus de varios bits) de la palabra de control compactada.

# b.4) (0.3 puntos)

	Dirección o direcciones (en binario)	Contenido (en hexa)
Arco del nodo 1 (D) al nodo 18	000011011x	12

Criterio de valoración: +0,1 puntos por el nodo correcto, +0,1 puntos por la dirección correcta y +0,1 puntos por el contenido correcto.

## b.5) (0.3 puntos)

@ROM	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A <sub>1</sub>	P/I/L/A <sub>0</sub>	OP <sub>1</sub>	$OP_0$	MxN₁	0 NxN	MxF	F <sub>2</sub>	Ŧ	P <sub>0</sub>	Mx@D1	Mx@Do	Nodo (Mnemo Salida)
18	0	0	0	0	0	1	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	0	X	1	1	1	0	0	1	Shai

Criterio de valoración: Cada casilla con uno o más errores -0,1 puntos, independientemente de a qué fila pertenezcan las casillas erróneas. Tres o más casillas con algún error un 0 en el apartado. Una casilla es @ROM de una fila, el Nodo (Mnemo salida) o cada uno de los campos (de un bit o de un bus de varios bits) del contenido de la ROM\_OUT.